

Circuitos Electricos II

Roberto Sanchez Figueroa

brrsanchezfi@unal.edu.co


Monitoria Circuitos II

GIT-HUB: https://github.com/brrsanchezfi/Circuitos_2022_1

Table of Contents

Matlab simbolico.....	1
Simulacion.....	3

Conexión Y-Y sin Neutro

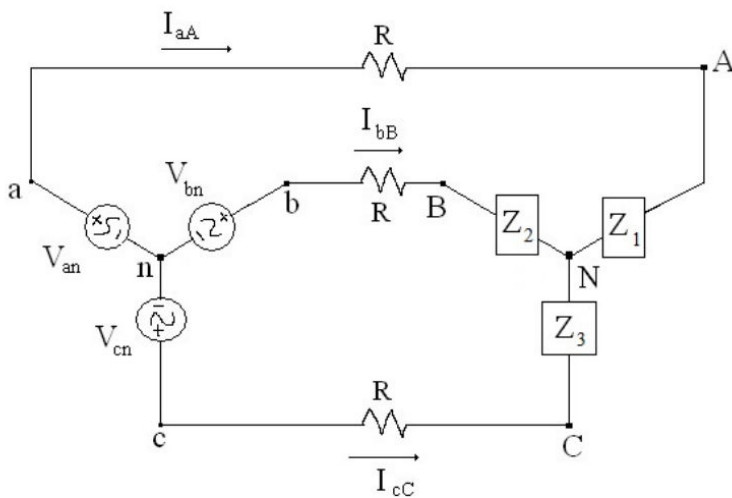

Matlab simbolico

- 1 Calcule la potencia compleja $S = VI^* = |I|^2 Z$ para cada elemento del circuito.
- 2 Calcule la potencia de pérdidas.
- 3 Muestre el balance de potencia.

```
%Valores numericos
```

```
R = 0.5;  
Z1 = 5 + 5i;  
Z2 = 5 + 5i;  
Z3 = 5 + 5i;  
Van = pol_com(100/sqrt(2),0)
```

```
Van = 70.7107
```

```
Vbn = pol_com(100/sqrt(2),-120) %Valores RMS (mayus es RMS)
```

```
Vbn = -35.3553 - 61.2372i
```

```
Vcn = pol_com(100/sqrt(2),120)
```

```
Vcn = -35.3553 + 61.2372i
```

```
syms I_1 I_2 I_3 Z_1 Z_2 Z_3 R_L V_an V_bn V_cn
```

```
sys = [V_an - V_bn == I_1*(Z_1 + R_L + Z_2 + R_L) - I_2*(R_L + Z_2);  
       V_bn - V_cn == I_2*(R_L + Z_2 + Z_3 + R_L) - I_1*(Z_2 + R_L)]
```

```
sys =
```

$$\begin{pmatrix} V_{an} - V_{bn} = I_1 (2R_L + Z_1 + Z_2) - I_2 (R_L + Z_2) \\ V_{bn} - V_{cn} = I_2 (2R_L + Z_2 + Z_3) - I_1 (R_L + Z_2) \end{pmatrix}$$

```
sol = solve(sys,[I_1 I_2]);
```

```
%Corrientes de Malla
```

```
I_1 = simplify(sol.I_1);
```

```
I_2 = simplify(sol.I_2);
```

```
I_1 = subs(I_1,[Z_1 Z_2 Z_3 R_L V_an V_bn V_cn],[Z1 Z2 Z3 R Van Vbn Vcn]);
```

```
I_2 = subs(I_2,[Z_1 Z_2 Z_3 R_L V_an V_bn V_cn],[Z1 Z2 Z3 R Van Vbn Vcn]);
```

```
%Corriente de Linea
```

```
I_aA = double(I_1)
```

```
I_aA = 7.0391 - 6.3992i
```

```
I_bB = double(I_2 - I_1)
```

```
I_bB = -9.0614 - 2.8964i
```

```
I_cC = double(-I_2)
```

```
I_cC = 2.0223 + 9.2956i
```

```
%Potencia compleja S
```

```
S_l1 = V_an*conj(I_aA); %potencia linea 1 l1
```

```
S_l2 = V_bn*conj(I_bB);
```

```
S_l3 = V_cn*conj(I_cC);
```

```
S_total = (S_l1 + S_l2 + S_l3);
```

```
S_total = double(subs(S_total,[V_an V_bn V_cn],[Van Vbn Vcn]))
```

```
S_total = 1.4932e+03 + 1.3575e+03i
```

```
%Potencia de perdidas
```

```
S_lp1 = double(abs(I_aA)^2 * R); %Potencia de perdidas linea 1 lp1
```

```
S_lp2 = double(abs(I_bB)^2 * R);
```

```
S_lp3 = double(abs(I_cC)^2 * R);
```

```
S_tp = S_lp1 + S_lp2 + S_lp3 % potencia total de perdidas
```

```
S_tp = 135.7466
```

```
%Potencia de carga
```

```
S_tc = (abs(I_aA)^2*(Z1) +abs(I_bB)^2*(Z2) + abs(I_cC)^2*(Z3)) %potencia total de carga
```


```
S_tc = 1.3575e+03 + 1.3575e+03i
```

```
%Balance de potencia
```

```
Balance = round(S_total - (S_tc + S_tp)) %potencia de la fuente - (potencia carga + potencia d
```

```
Balance = 0
```

Simulacion

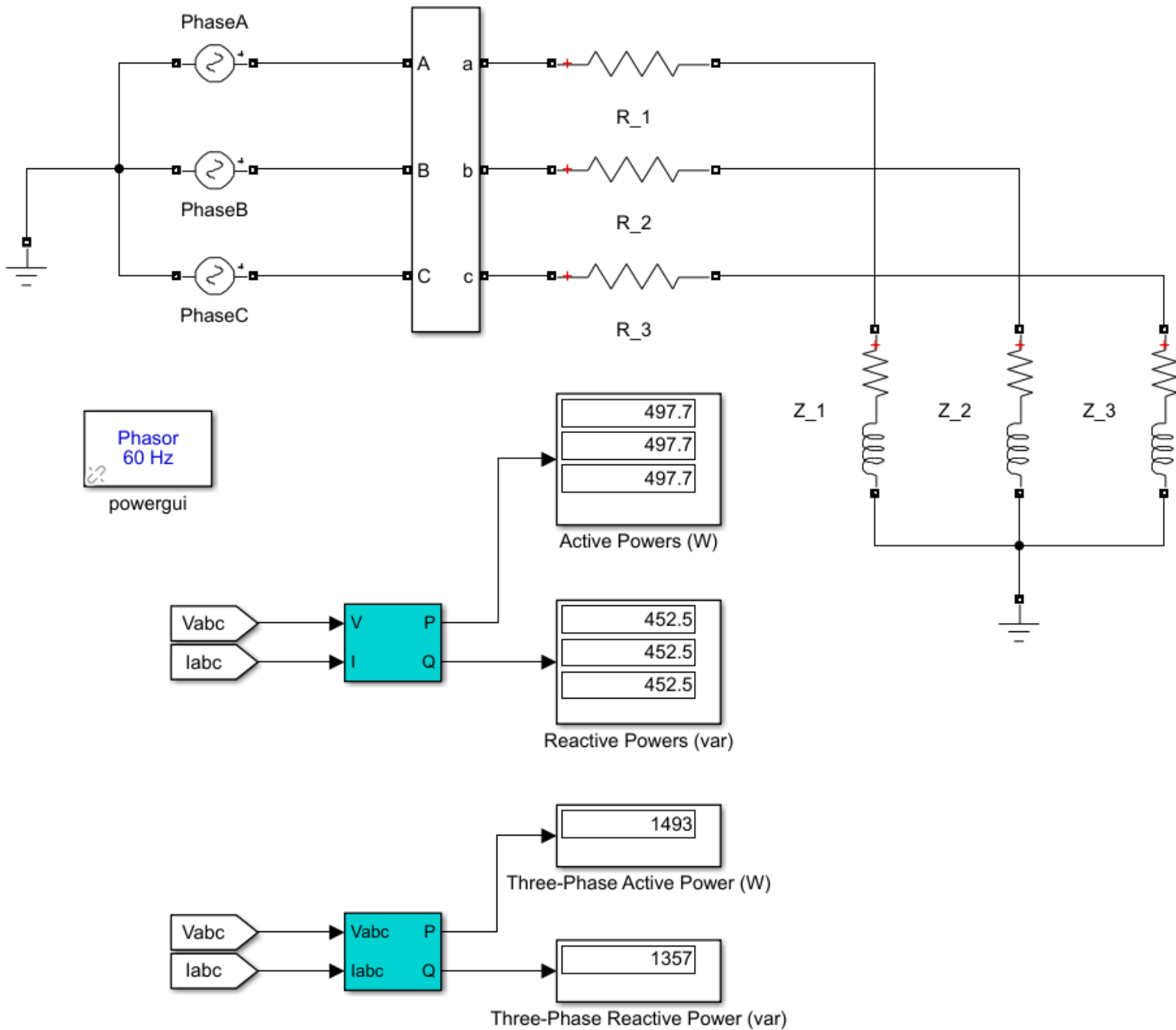

```
function Complejo = pol_com(M,A) % magnitud, angulo
Complejo = M * exp (deg2rad (A) * 1i);
end
```