

Circuitos Electricos II

Roberto Sanchez Figueroa

brrsanchezfi@unal.edu.co

Monitoria Circuitos II

GIT-HUB: https://github.com/brrsanchezfi/Circuitos_2022_1

Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 6

Table of Contents

Circuitos Electricos II.....	1
Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 6.....	1
Ejercicio 1.....	1
Simulacion.....	3
Ejercicio 2.....	4
Simulacion.....	8

Ejercicio 1

El circuito mostrado se encuentra en resonancia, hallar $I_0, \omega_0, C, V_0, |V_C|$.
 $V_i = 110\angle 0V, R = 1\Omega, X_L = 10\Omega, L = 0.5mH$. Verificar ω_0 con los diagramas de Bode.

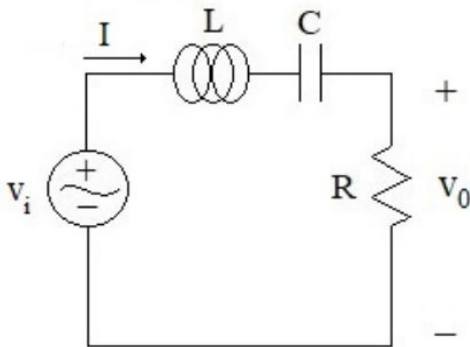


Figure: Circuito RLC en resonancia.

Partimos de la condicon que el circuito esta en resonancia

```
v_i_n = pol_com(110,0)
```

```
v_i_n = 110
```

```
R_n = 1;  
X_L_n = 10;
```

```
L_n = 0.5e-3;
```

```
syms v_i R X_L C v_o s L f w_o
```

$$X_L = 2\pi fL$$

despejamos la frecuencia de resonancia de la formula de reactancia inductiva

```
ecu1 = X_L == 2*pi*f*L
```

```
ecu1 =  $X_L = 2\pi L f$ 
```

```
f = solve(ecu1,f)
```

```
f =
```

$$\frac{X_L}{2L\pi}$$

```
f= subs(f,[X_L L],[X_L_n L_n]); %Hz
```

```
w_o = f*2*pi %rad/s
```

```
w_o = 20000
```

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

```
ecu2 =
```

```
ecu2 = w_o == 1/(sqrt(L*C))
```

```
ecu2 =
```

$$20000 = \frac{1}{\sqrt{CL}}$$

```
C = solve(ecu2, C);
```

```
C = subs(C,L,L_n)
```

```
C =
```

$$\frac{1}{200000}$$

```
C_n = double(C)
```

```
C_n = 5.0000e-06
```

```
syms R L C s V_i V_o
```

$$T_s = R / (R + L*s + (1/(C*s)))$$


$$T_s = \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

```
T_s = subs(T_s,[R L C],[R_n L_n C_n]);
T_s = sym2tf(T_s,0)
```


$$T_s = \frac{1.181e19 \text{ s}}{5.903e15 \text{ s}^2 + 1.181e19 \text{ s} + 2.361e24}$$

Continuous-time transfer function.

```
asympt(T_s);
```

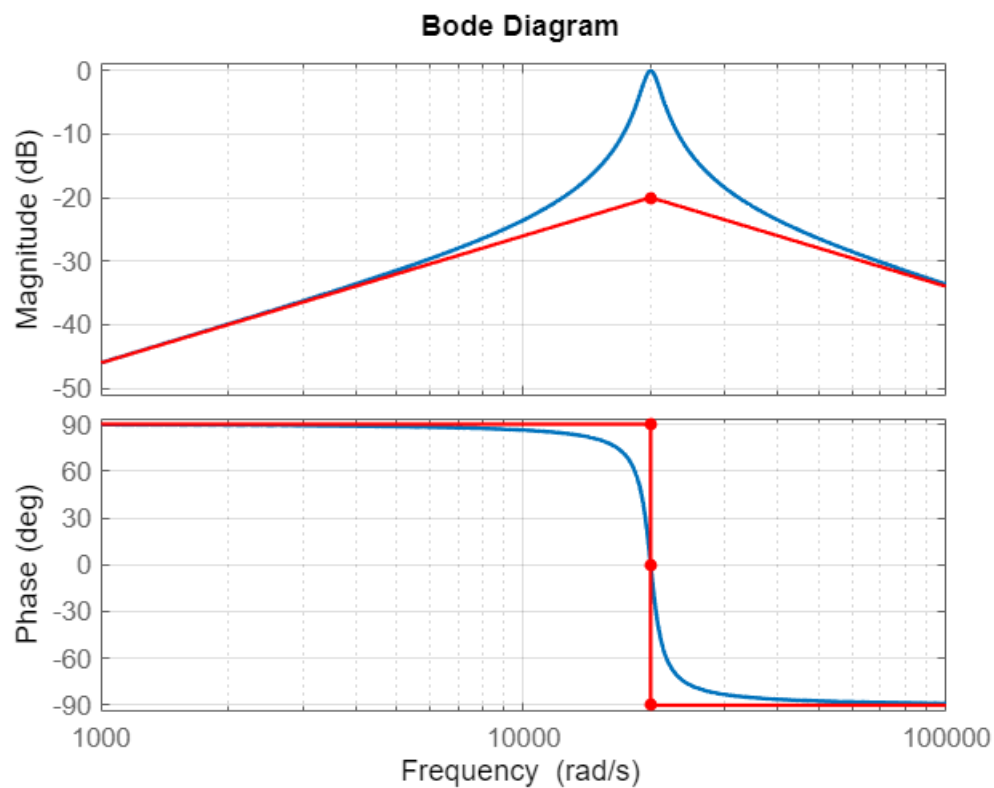


Simulacion

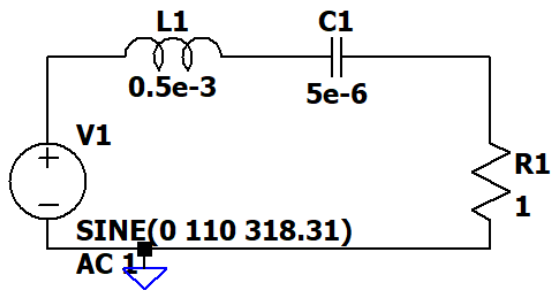

```
;tran 0 1 0.95 100
```

```
.ac dec 10000 1000 100000
```

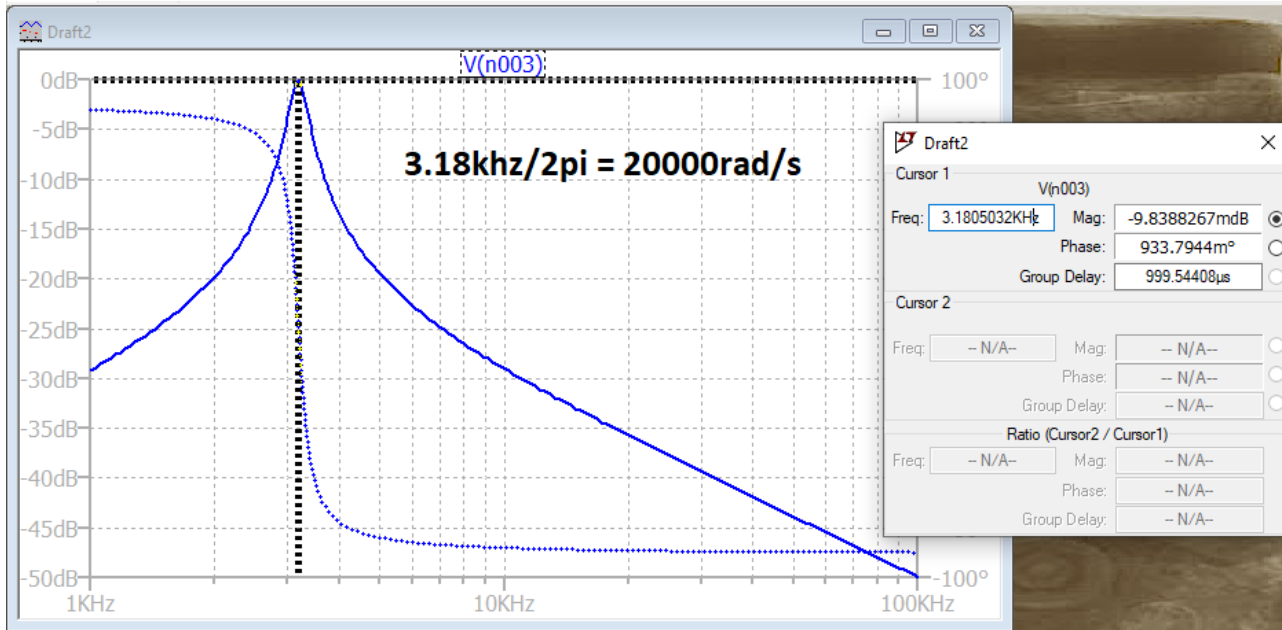

Ejercicio 2

Problema 2

- 1 Hallar ω_0 , para el circuito mostrado.
- 2 Proponga valores numéricos para $\{R_1, R_2, L_1, L_2, M, C\}$ que permitan una resonancia con alto Q. Dibujar los diagramas de Bode para $Z(j\omega)$.
- 3 Cómo cambia la resonancia en función de k?

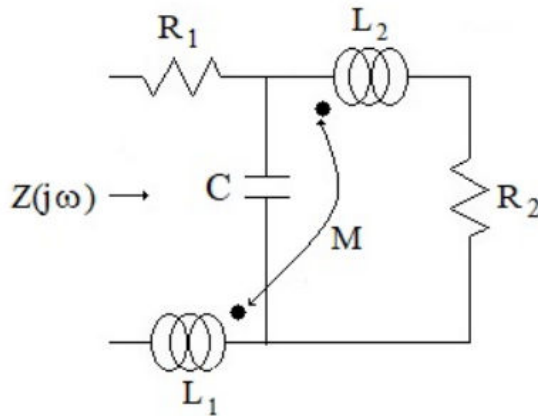


Figure: Resonancia en acople magnético.

%valores de componentes

```
R1=100;
R2=200;
C1=2e-3;
L1=3e-3;
L2=4e-3;
k=1;
M1=k*sqrt(L1*L2) %k=M/SQRT(L1*L2) PARA UN ACOUPLE DE K = 1
```

```
M1 = 0.0035
```

1) hallamos la frecuencia de resonancia apartir de la expresion de impedancia del sistema

```
syms R_1 R_2 C L_1 L_2 M s I_1 I_2 V_i w_0
```

```
equ1 = V_i==(R_1 + 1/(s*C) + L_1*s)*I_1 + (M*s - 1/(s*C))*I_2
```

```
equ1 =
```

$$V_i = I_1 \left(R_1 + L_1 s + \frac{1}{C s} \right) + I_2 \left(M s - \frac{1}{C s} \right)$$

```
equ2 = 0==(R_2 + 1/(s*C) + L_2*s)*I_2 + (M*s - 1/(s*C))*I_1
```

```
equ2 =
```

$$0 = I_2 \left(R_2 + L_2 s + \frac{1}{C s} \right) + I_1 \left(M s - \frac{1}{C s} \right)$$

%METODO 1

```
I_2_1 = solve(equ1,I_2) %DESPEJO 1_2 DE LA MALLA 2
```

$$I_{2_1} =$$

$$\frac{V_i - I_1 \left(R_1 + L_1 s + \frac{1}{C s} \right)}{M s - \frac{1}{C s}}$$

```
% equ1=subs(equ2,I_2,I_2_1); %RESPLAZO I2 EN LA MALLA 1 PARA TENER TODO EN TERMINOS DE I_1
```

```
I_2 = solve(equ2,I_2) %I_1 ES LA MISMA CORRIENTE DE ENTRADA
```

$$I_{2_1} =$$

$$-\frac{I_1 \left(M s - \frac{1}{C s} \right)}{R_2 + L_2 s + \frac{1}{C s}}$$

```
I_i = solve(I_2_1==I_2,I_1)
```

$$I_i =$$

$$\frac{V_i}{\left(M s - \frac{1}{C s} \right) \left(\frac{R_1 + L_1 s + \frac{1}{C s}}{M s - \frac{1}{C s}} - \frac{M s - \frac{1}{C s}}{R_2 + L_2 s + \frac{1}{C s}} \right)}$$

```
% por lo tanto la impedancia de entrada se expresa asi
```

$$Z_s = (V_i/I_i)$$

$$Z_s =$$

$$\left(M s - \frac{1}{C s} \right) \left(\frac{R_1 + L_1 s + \frac{1}{C s}}{M s - \frac{1}{C s}} - \frac{M s - \frac{1}{C s}}{R_2 + L_2 s + \frac{1}{C s}} \right)$$

```
Z_s = subs(Z_s,[R_1 R_2 C L_1 L_2 M],[R1 R2 C1 L1 L2 M1])
```

$$Z_s =$$

$$-\left(\frac{3993837246235629 s}{1152921504606846976} - \frac{500}{s} \right) \left(\frac{\frac{3993837246235629 s}{1152921504606846976} - \frac{500}{s}}{\frac{s}{250} + \frac{500}{s} + 200} - \frac{\frac{3 s}{1000} + \frac{500}{s} + 100}{\frac{3993837246235629 s}{1152921504606846976} - \frac{500}{s}} \right)$$

```
impedancia = double(subs(Z_s,s,j*w))
```

$$\text{impedancia} = 1.0579\text{e}+02 + 2.8794\text{e}+01\text{i}$$


```
Z_s = sym2tf(Z_s,0)
```

$$Z_s =$$

$$\frac{-2.803\text{e}19 s^3 + 2.077\text{e}40 s^2 + 4.155\text{e}44 s + 3.115\text{e}45}{8.308\text{e}37 s^2 + 4.154\text{e}42 s + 1.038\text{e}43}$$

Continuous-time transfer function.

```
bode(Z_s)
```

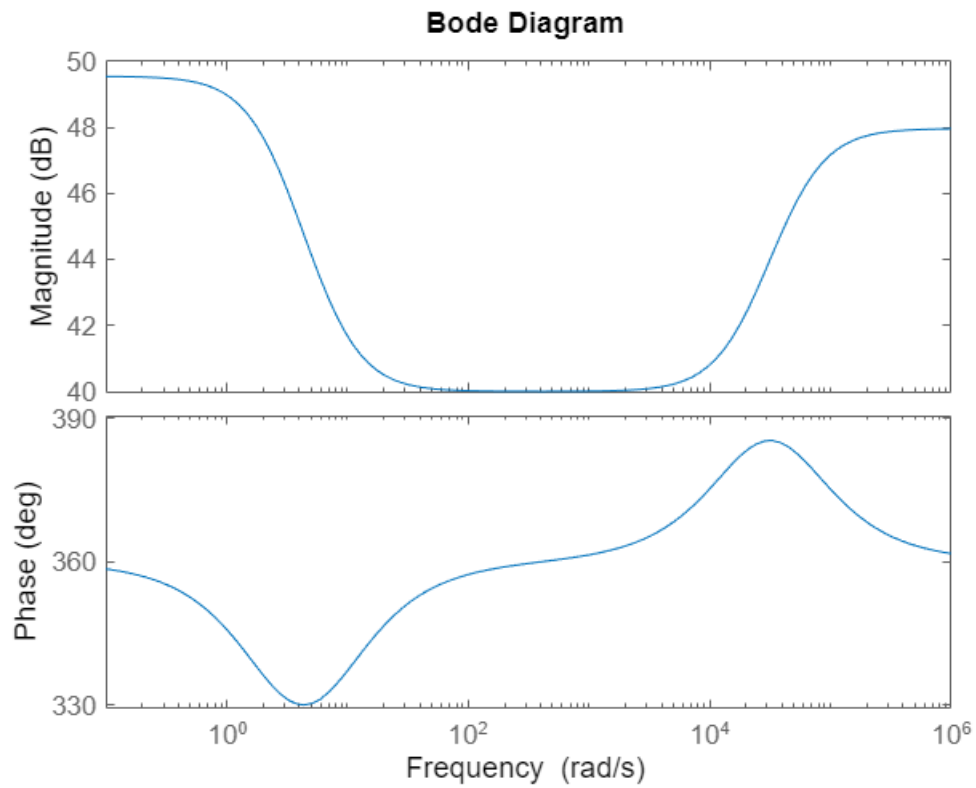

Frecuencia de resonancia

$$B = \omega_2 - \omega_1$$

$$B = 20000 - 7.5$$

$$B = 1.9993 \times 10^4$$

$$\omega_0 = B/2 + 7.5$$


$$\omega_0 = 1.0004 \times 10^4$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

$$Q = \omega_0/B$$


$$Q = 0.5004$$


Bode Diagram

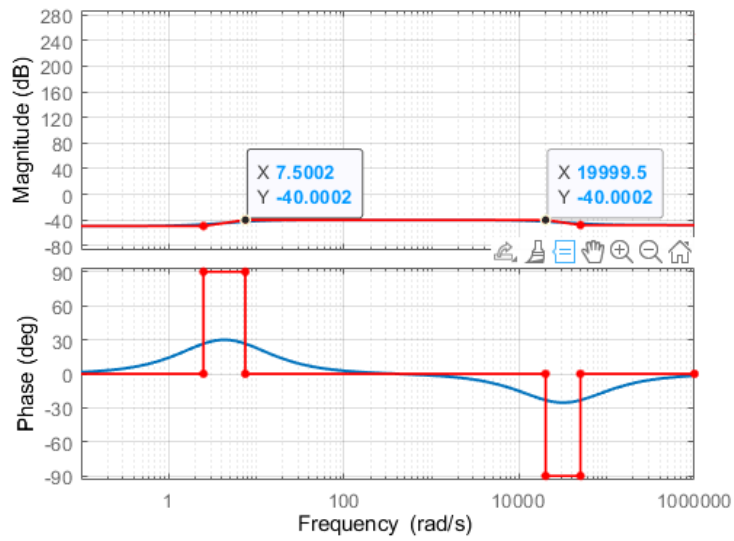

ADMITANCIA

Simulacion

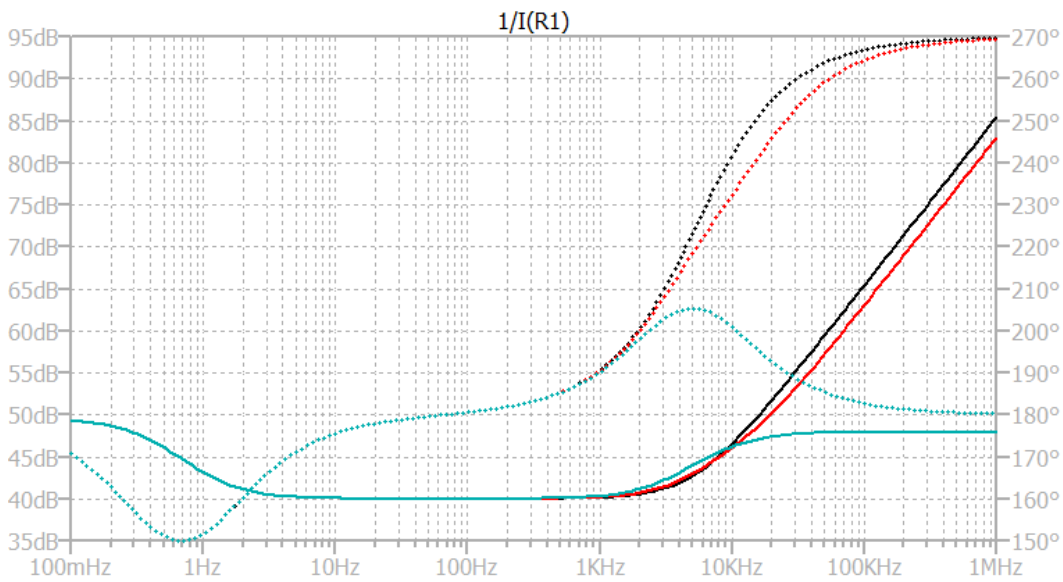

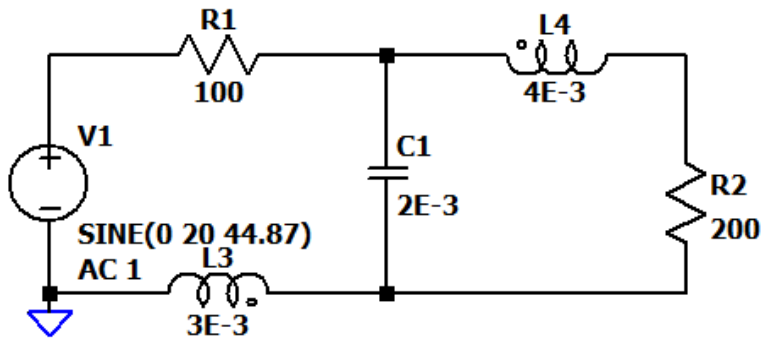

```
.ac dec 100 0.1 1000000
;tran 0 0.001 0 1000
.step param k list 0.1 0.5 1
```

```
function Complejo = pol_com(M,A) % magnitud, angulo

    Complejo = M * exp (deg2rad(A) * 1i);

end

function [ tfobj ] = sym2tf( symobj, Ts) %pasa de sym a tf    Ts es el samplin, para continuas
    % SYM2TF convert symbolic math rationals to transfer function

    if isnumeric(symobj)
        tfobj=symobj;
        return;
    end

    [n,d]=numden(symobj);
    num=sym2poly(n);
    den=sym2poly(d);

    if nargin==1
        tfobj=tf(num,den);
    else
        tfobj=tf(num,den,Ts);
    end
end
```