

Circuitos Electricos II

Roberto Sanchez Figueroa

brrsanchezfi@unal.edu.co

Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 14

Simulación

Dado el circuito resistivo,

$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 50\Omega, R_4 = 100\Omega$$

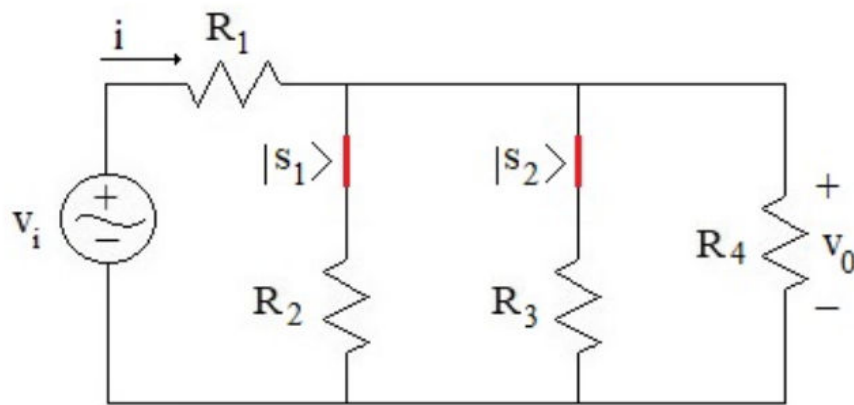


Figure: Circuito resistivo reconfigurable con los interruptores s_1, s_2 .

La señal de control, externa al circuito, y su codificación, se muestran a continuación.

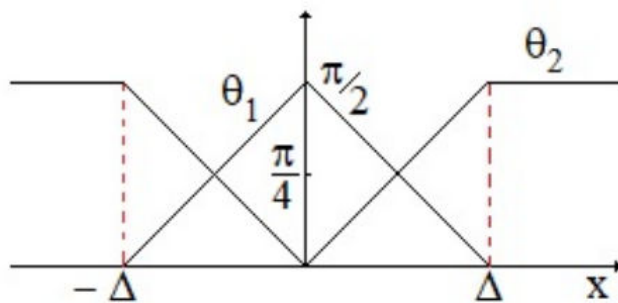


Figure: La señal de control x se codifica como θ_1, θ_2 .

Cuando las probabilidades son menores a 0.5, el estado de los interruptores es $|s_2 s_1\rangle = |11\rangle$, $|0\rangle$ abierto y $|1\rangle$ cerrado. Al aplicar la señal de control, el estado de los interruptores $|s_2 s_1\rangle$ cambia,

$$|00\rangle, p_1 > 0.5$$

$$|01\rangle, p_2 > 0.5$$

$$|10\rangle, p_3 > 0.5$$

$$|11\rangle, p_4 > 0.5$$

Donde,

$$p_1(t) = [\cos \theta_1(t) \cos \theta_2(t)]^2$$

$$p_2(t) = [\cos \theta_1(t) \sin \theta_2(t)]^2$$

$$p_3(t) = [\sin \theta_1(t) \cos \theta_2(t)]^2$$


$$p_4(t) = [\sin \theta_1(t) \sin \theta_2(t)]^2$$

Dibujar el voltaje de salida $v_0(t)$ para entrada escalón unitario, $v_i(t) = 1.0V$, cuando la señal de control y los parámetros son,

$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$\Delta = \{0.1, 1.0\}, A = \{1.0, 10.0\}, \omega = \{2.0, 5.0\} \text{ rad/s}$$

Simulacion

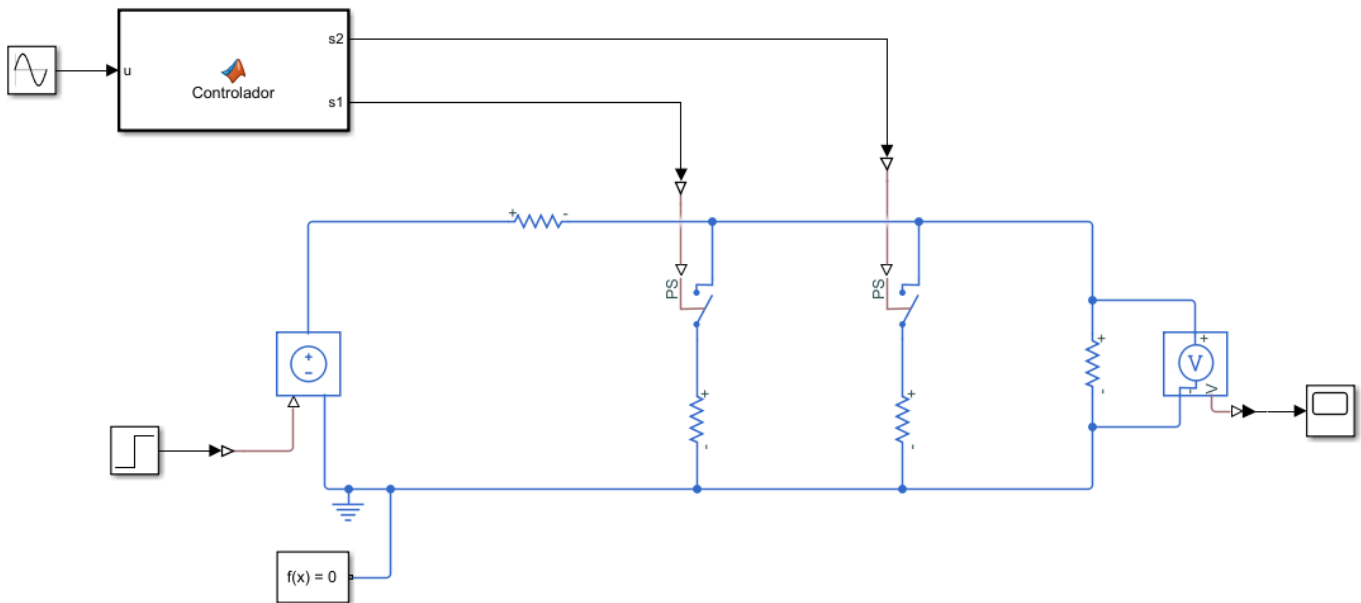

%Codigo del controlador

% function [s2, s1] = Controlador(u)

```

%
%   delta = 0.1;
%
%       if u < -delta
%           theta_1 = 0;
%           theta_2 = pi/2;
%
%       elseif ( u >= -delta) && (u < 0)
%           theta_1 = (pi/2)*((u/delta)+1);
%           theta_2 = -(pi/2)*(u/delta);
%
%       elseif u == 0
%           theta_1 = pi/2;
%           theta_2 = 0;
%
%       elseif (u > 0) && (u <= delta)
%           theta_1 = (pi/2)*(-(u/delta)+1);
%           theta_2 = (pi/2)*(u/delta);
%
%       elseif u > delta
%           theta_1 = 0;
%           theta_2 = pi/2;
%
%       else
%           theta_1 = 0;
%           theta_2 = pi/2;
%       end
%
%       p1 = (cos(theta_1)*cos(theta_2))^2;
%       p2 = (cos(theta_1)*sin(theta_1))^2;
%       p3 = (sin(theta_1)*cos(theta_2))^2;
%       p4 = (sin(theta_1)*sin(theta_2))^2;
%
%       if p1 > 0.5
%           s1 = 0;
%           s2 = 0;
%       elseif p2 > 0.5
%           s1 = 1;
%           s2 = 0;
%       elseif p3 > 0.5
%           s1 = 0;
%           s2 = 1;
%       elseif p4 > 0.5
%           s1 = 1;
%           s2 = 1;
%       else
%           s1 = 1;
%           s2 = 1;
%       end
%   end


```

Solucion

$$A = 1$$

$$\Delta = 0.1$$


$$\omega = 2$$

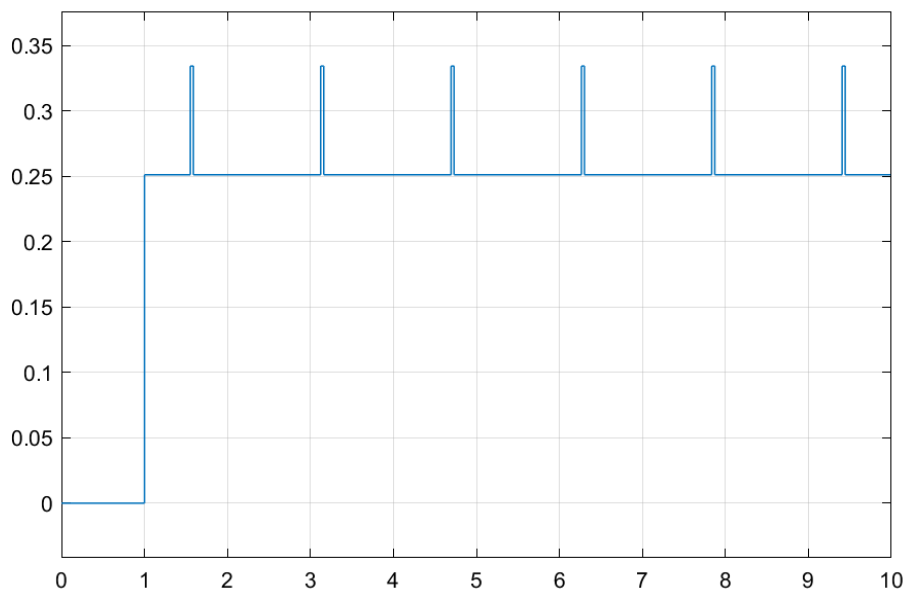

$$A = 1$$

$$\Delta = 1$$


$$\omega = 2$$

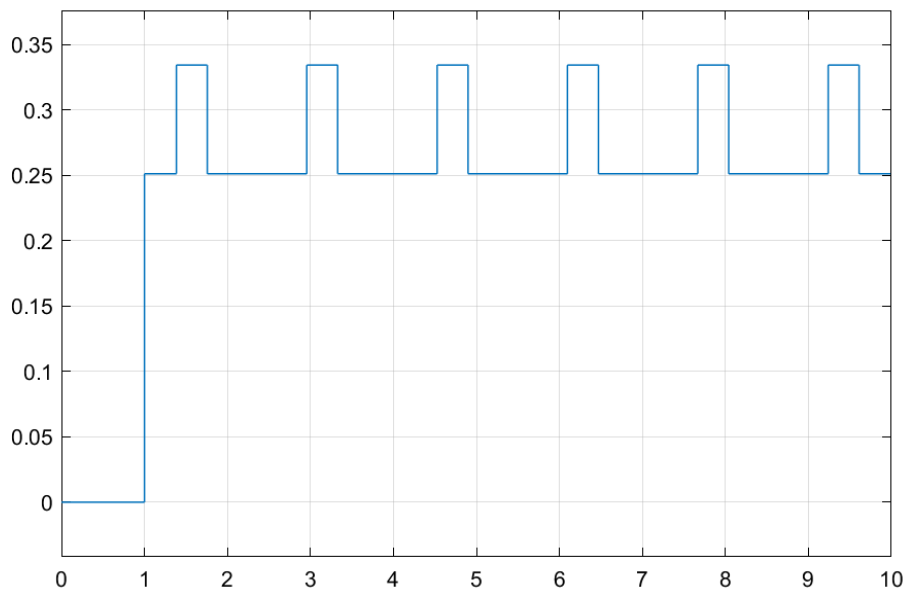

$$A = 10$$

$$\Delta = 0.1$$


$$\omega = 2$$

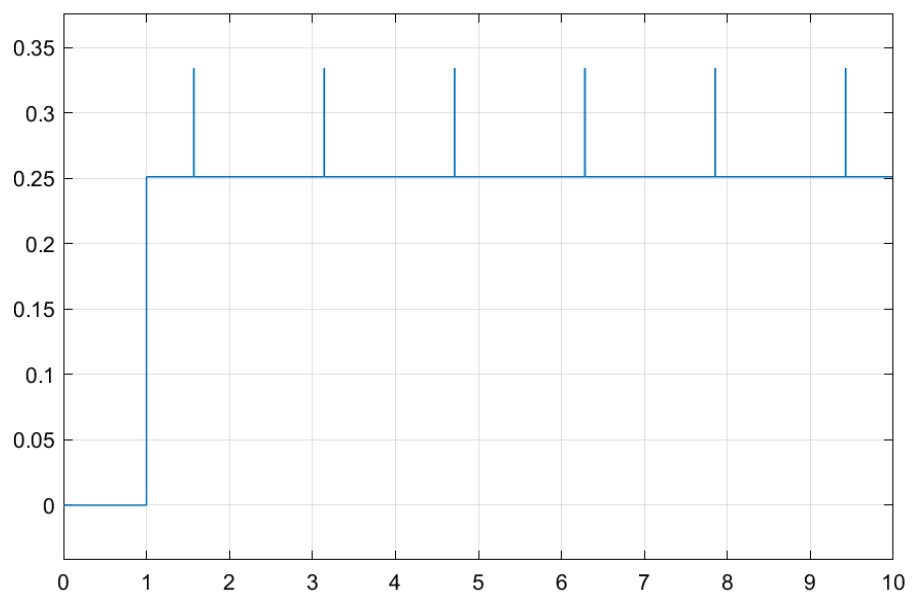

$$A = 10$$

$$\Delta = 1$$

$$\omega = 2$$

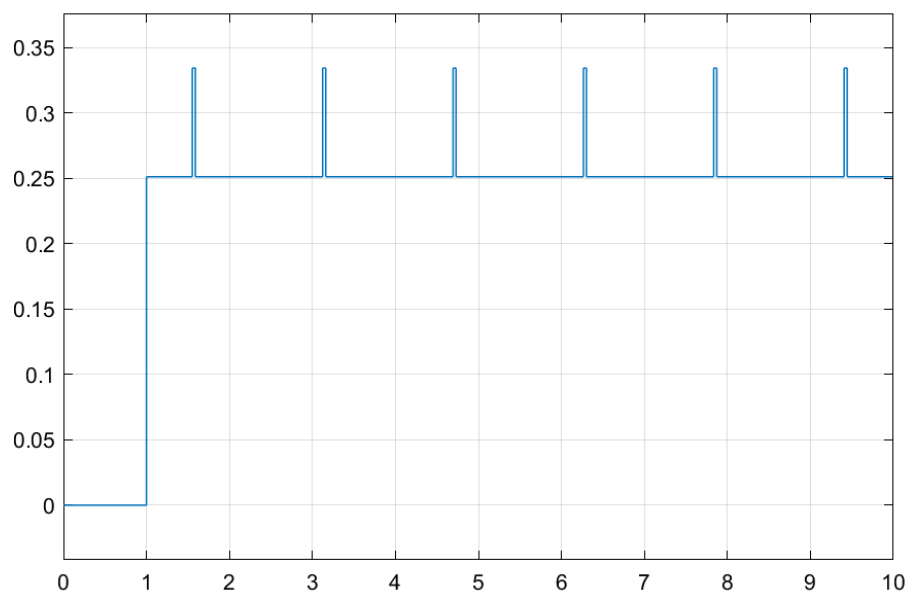


Solucion

$$A = 1$$

$$\Delta = 0.1$$


$$\omega = 5$$

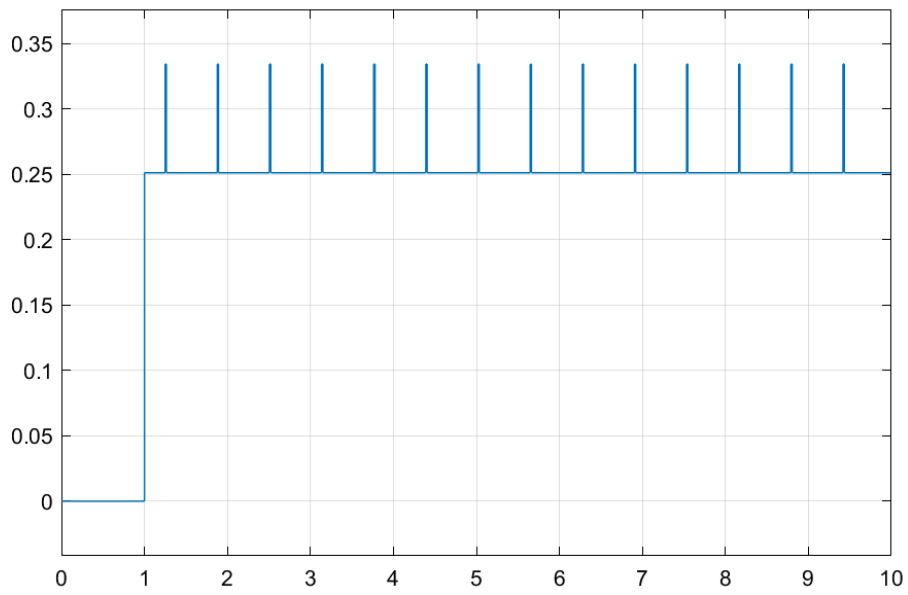

$$A = 1$$

$$\Delta = 1$$


$$\omega = 5$$

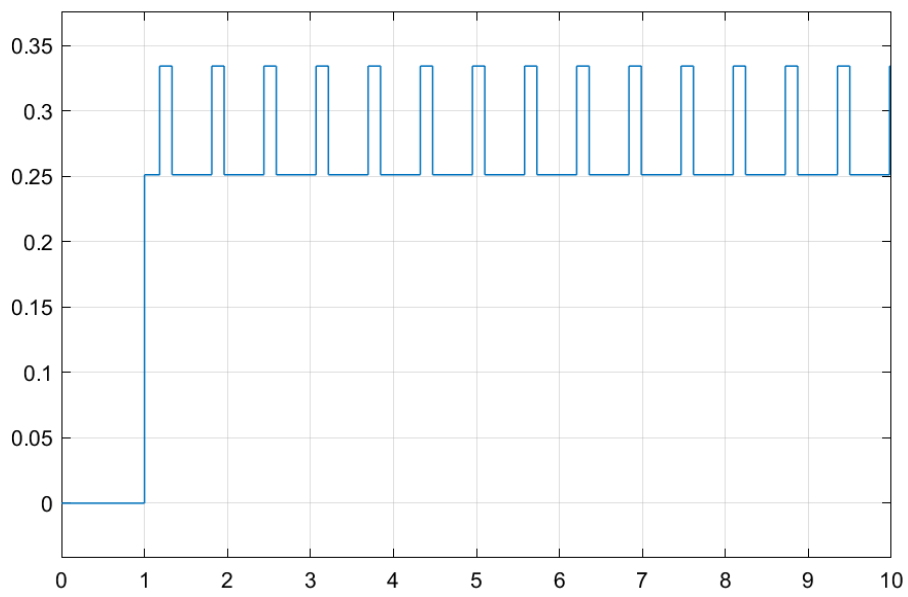

$$A = 10$$

$$\Delta = 0.1$$

$$\omega = 5$$

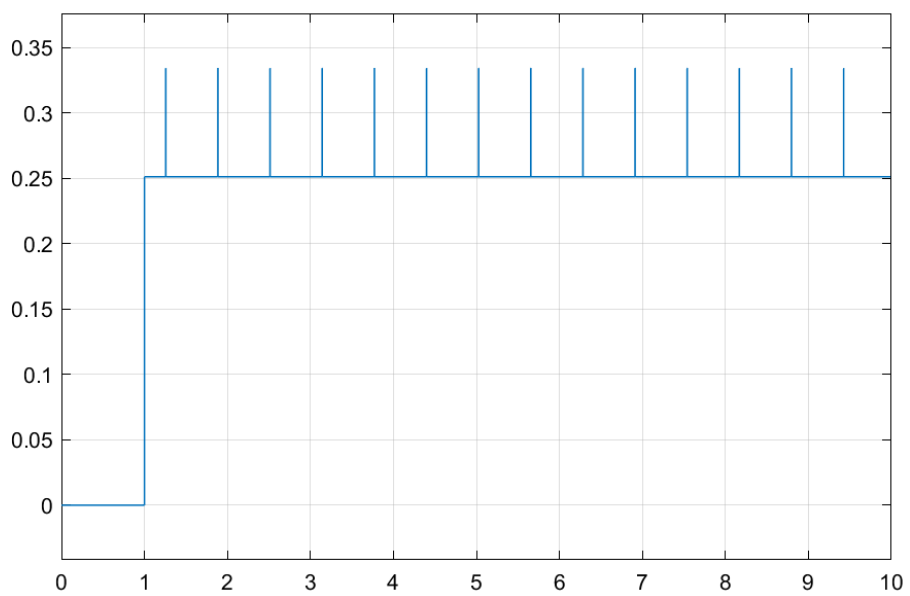

$$A = 10$$

$$\Delta = 1$$

$$\omega = 5$$

