

# Circuitos Electricos II

Roberto Sanchez Figueroa

brrsanchezfi@unal.edu.co


Monitoria Circuitos II

GIT-HUB: [https://github.com/brrsanchezfi/Circuitos\\_2022\\_1](https://github.com/brrsanchezfi/Circuitos_2022_1)

## Table of Contents

Circuitos Electricos II.....	1
Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 2.....	1
Analisis en el domio de la frecuencia.....	1
Analisis en el dominio del tiempo.....	3
Simulacion.....	5
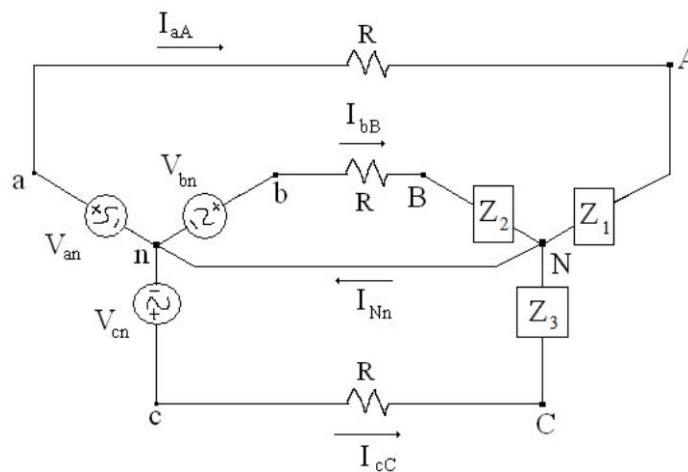
## Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 2



## Analisis en el domio de la frecuencia

matlab simbolico

```
syms I1 I2 I3 V_an V_bn V_cn R Z_1 Z_2 Z_3 %I_aA I_bB I_cC

sys = [V_an - V_bn == I1*(2*R + Z_1 + Z_2) - I2*(R + Z_2);
       V_bn == I2*(R + Z_2) - I1*(R + Z_2); %planteamiento de la matriz de mallas
       -V_cn == I3*(R + Z_3)]
```

sys =

$$\begin{pmatrix} V_{an} - V_{bn} = I_1 (2R + Z_1 + Z_2) - I_2 (R + Z_2) \\ V_{bn} = I_2 (R + Z_2) - I_1 (R + Z_2) \\ -V_{cn} = I_3 (R + Z_3) \end{pmatrix}$$

```
sol = solve(sys,[I1 I2 I3]); %solucion del sistema
```

```
I1 = sol.I1;
I2 = sol.I2;
I3 = sol.I3;
```

```
I_aA = simplify(I1) %corrientes de linea apartir de las corrientes de malla
```

```
I_aA =
```

$$\frac{V_{an}}{R + Z_1}$$

```
I_bB = simplify(I2 - I1)
```

```
I_bB =
```

$$\frac{V_{bn}}{R + Z_2}$$

```
I_cC = -I3
```

```
I_cC =
```

$$\frac{V_{cn}}{R + Z_3}$$

```
Z1 = 5 + 5i; %valores de impedancias y resitencias
Z2 = 5 + 5i;
Z3 = 5 + 5i;
R_n = 0.5;
```

```
Van = pol2com(100,0); % Voltajes, polares a complejos
Vbn = pol2com(100,240);
Vcn = pol2com(100,120);
```

```
IaA = double(subs(I_aA,[V_an R Z_1],[Van R_n Z1])) %sustitucion de variables
```

```
IaA = 9.9548 - 9.0498i
```

```
IbB = double(subs(I_bB,[V_bn R Z_2],[Vbn R_n Z2]))
```

```
IbB = -12.8147 - 4.0962i
```

```
IcC = double(subs(I_cC,[V_cn R Z_3],[Vcn R_n Z3]))
```

```
IcC = 2.8600 + 13.1460i
```

## Potencia compleja

$$S = VI^* = |I|^2 Z$$

```
S = (Van*conj(IaA) + Vbn*conj(IbB) + Vcn*conj(IcC))*0.5 % el 0.5 es para corregir el RMS
```

```
S = 1.4932e+03 + 1.3575e+03i
```

## Potencia de la carga

```
S_carga = (abs(IaA)^2*(Z1) +abs(IbB)^2*(Z2) + abs(IcC)^2*(Z3))*0.5
```

```
S_carga = 1.3575e+03 + 1.3575e+03i
```

## Potencia de perdidas

```
S_perdidas = (abs(IaA)^2*(R_n) +abs(IbB)^2*(R_n) + abs(IcC)^2*(R_n))*0.5
```

```
S_perdidas = 135.7466
```

## Balance de potencia

```
Balance = round(S - (S_carga + S_perdidas))
```

```
Balance = 0
```

## Analisis en el dominio del tiempo

*Voltajes expresador en funcion del tiempo y en RMS*

```
Van_t = com2pol(Van) %convierte complejo a polar, VALORES PICO
```

```
Van_t = 1×2  
100 0
```

```
Vbn_t = com2pol(Vbn)
```

```
Vbn_t = 1×2  
100.0000 -120.0000
```

```
Vcn_t = com2pol(Vcn)
```

```
Vcn_t = 1×2  
100.0000 120.0000
```

```
IaA_t = com2pol(IaA)
```

```
IaA_t = 1×2  
13.4535 -42.2737
```

```
IbB_t = com2pol(IbB)
```

```
IbB_t = 1×2  
13.4535 -162.2737
```

```
IcC_t = com2pol(IcC)
```

```
IcC_t = 1x2  
13.4535 77.7263
```

```
clc  
syms V_an V_bn V_cn R_L Z_1 Z_2 Z_3 I_aA I_bB I_cC t a1 a2 a3 a4 a5 a6 w  
  
Va= (V_an/sqrt(2))*cosd((w*t) + a1); %funciones en el dominio del tiempo  
Vb= (V_bn/sqrt(2))*cosd((w*t) + a2);  
Vc= (V_cn/sqrt(2))*cosd((w*t) + a3);  
Ia= (I_aA/sqrt(2))*cosd((w*t) + a4);  
Ib= (I_bB/sqrt(2))*cosd((w*t) + a5);  
Ic= (I_cC/sqrt(2))*cosd((w*t) + a6);
```

```
p1 = Va*Ia
```

$$p1 = \frac{I_{aA} V_{an} \cos\left(\frac{\pi (a_1 + t w)}{180}\right) \cos\left(\frac{\pi (a_4 + t w)}{180}\right)}{2}$$

```
p2 = Vb*Ib
```

$$p2 = \frac{I_{bB} V_{bn} \cos\left(\frac{\pi (a_2 + t w)}{180}\right) \cos\left(\frac{\pi (a_5 + t w)}{180}\right)}{2}$$

```
p3 = Vc*Ic
```

$$p3 = \frac{I_{cC} V_{cn} \cos\left(\frac{\pi (a_3 + t w)}{180}\right) \cos\left(\frac{\pi (a_6 + t w)}{180}\right)}{2}$$

```
p1 = subs(p1,[V_an I_aA w a1 a4],[Van_t(1) IaA_t(1) 2*pi*60 Van_t(2) IaA_t(2)])
```

$$p1 = \frac{10000 \sqrt{221} \cos\left(\frac{\pi \left(120 \pi t - \frac{5949492814231875}{140737488355328}\right)}{180}\right) \cos\left(\frac{2 t \pi^2}{3}\right)}{221}$$

```
p2 = subs(p2,[V_bn I_bB w a2 a5],[Vbn_t(1) IbB_t(1) 2*pi*60 Vbn_t(2) IbB_t(2)])
```

```
p2 =
```

$$\frac{10000 \sqrt{221} \cos\left(\frac{\pi (120 \pi t - 120)}{180}\right) \cos\left(\frac{\pi \left(120 \pi t - \frac{356843615888613}{2199023255552}\right)}{180}\right)}{221}$$

```
p3 = subs(p3,[V_cn I_cC w a3 a6],[Vcn_t(1) IcC_t(1) 2*pi*60 Vcn_t(2) IcC_t(2)])
```

p3 =

$$\frac{10000 \sqrt{221} \cos\left(\frac{\pi \left(120 \pi t + \frac{5469502894203743}{70368744177664}\right)}{180}\right) \cos\left(\frac{\pi (120 \pi t + 120)}{180}\right)}{221}$$

```
p_total = 2*(p1 +p2 +p3); %el 2 es por el valor RMS (VER GUIA PAG 15)
```

$$P_W = \frac{1}{T} \int_0^T (v_{an} i_{aA} + v_{bn} i_{bB} + v_{cn} i_{cC}) dt$$

```
P_total = ((60)*int(p_total,t,0,(1/(60))))
```



P\_total =

$$\frac{10000 \sqrt{221} \left( \cos\left(\frac{2974746407115937 \pi}{12666373951979520}\right) + \cos\left(\frac{30986941740791 \pi}{131941395333120}\right) + \cos\left(\frac{132210951427375 \pi}{562949953421312}\right) \right)}{221} +$$

```
P_total = double(P_total)
```

P\_total = 1.4932e+03

## Simulacion

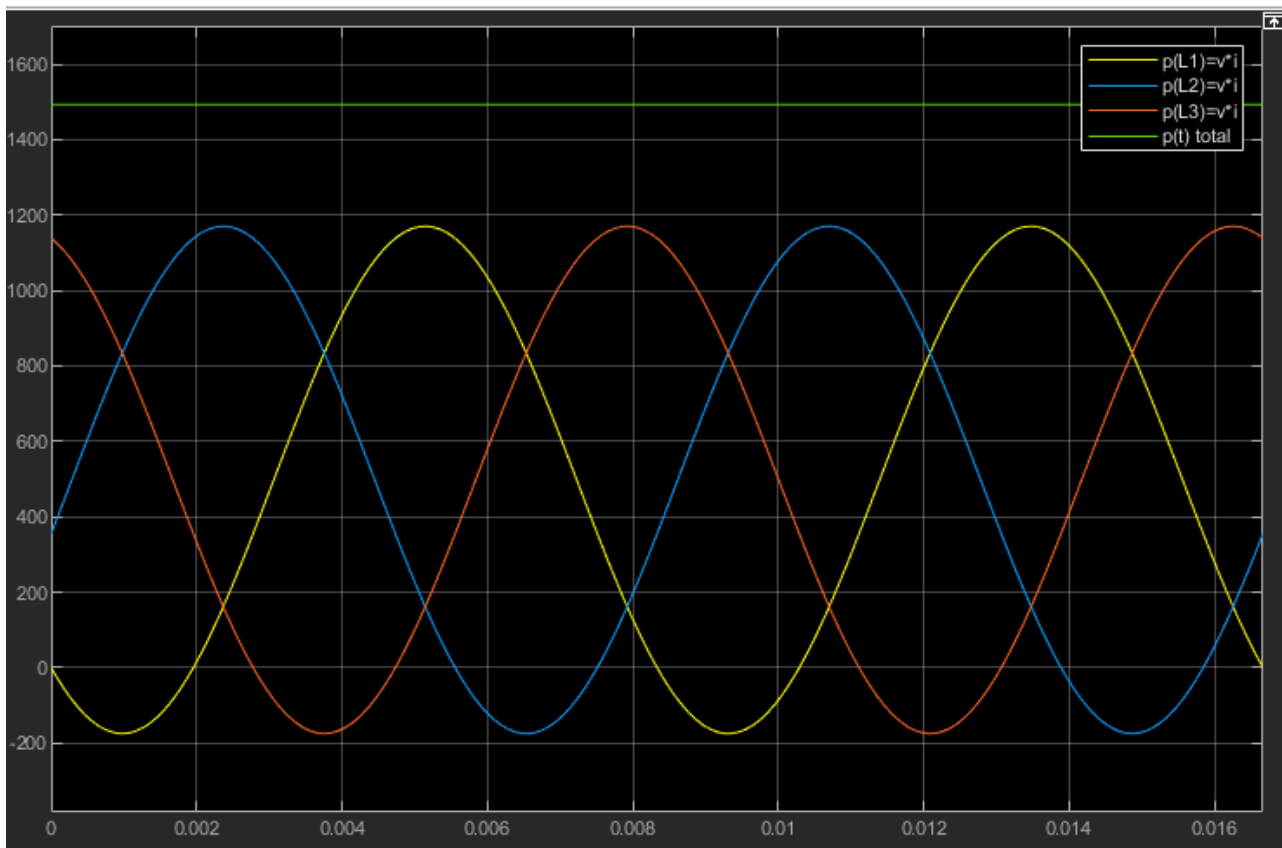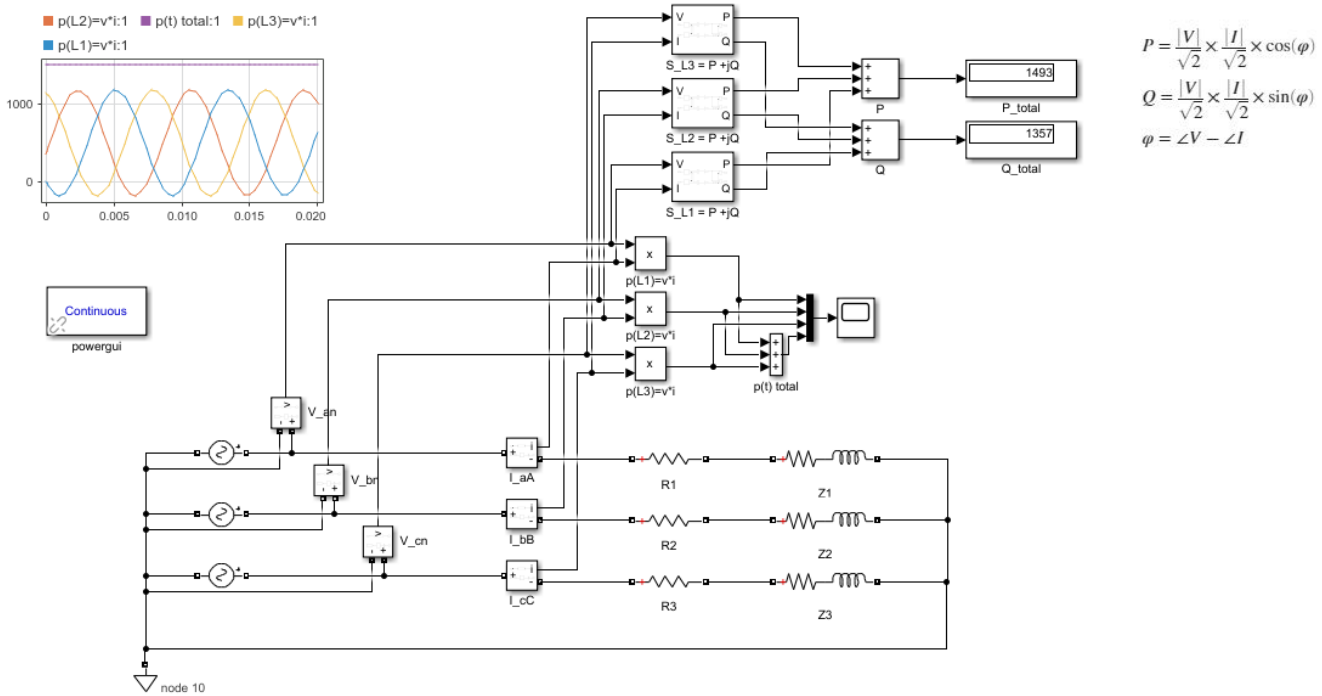

```
function Complejo = pol2com(M,A) % magnitud, angulo POLAR A COMPLEJO
```

```
Complejo = M * exp (deg2rad (A) * 1i);  
end  
function Polar = com2pol(Z)  
    M=abs(Z); %Magnitud  
    A=rad2deg(angle(Z));% angulo  
    Polar=[M,A];  
end
```